



العلوم SCIENCE

الصف السابع
الجزء الأول



كتاب الطالب

الطبعة الأولى
المرحلة المتوسطة




الوحدة التعليمية الأولى

الكهرباء

التوجيه الفني
العام للعلوم

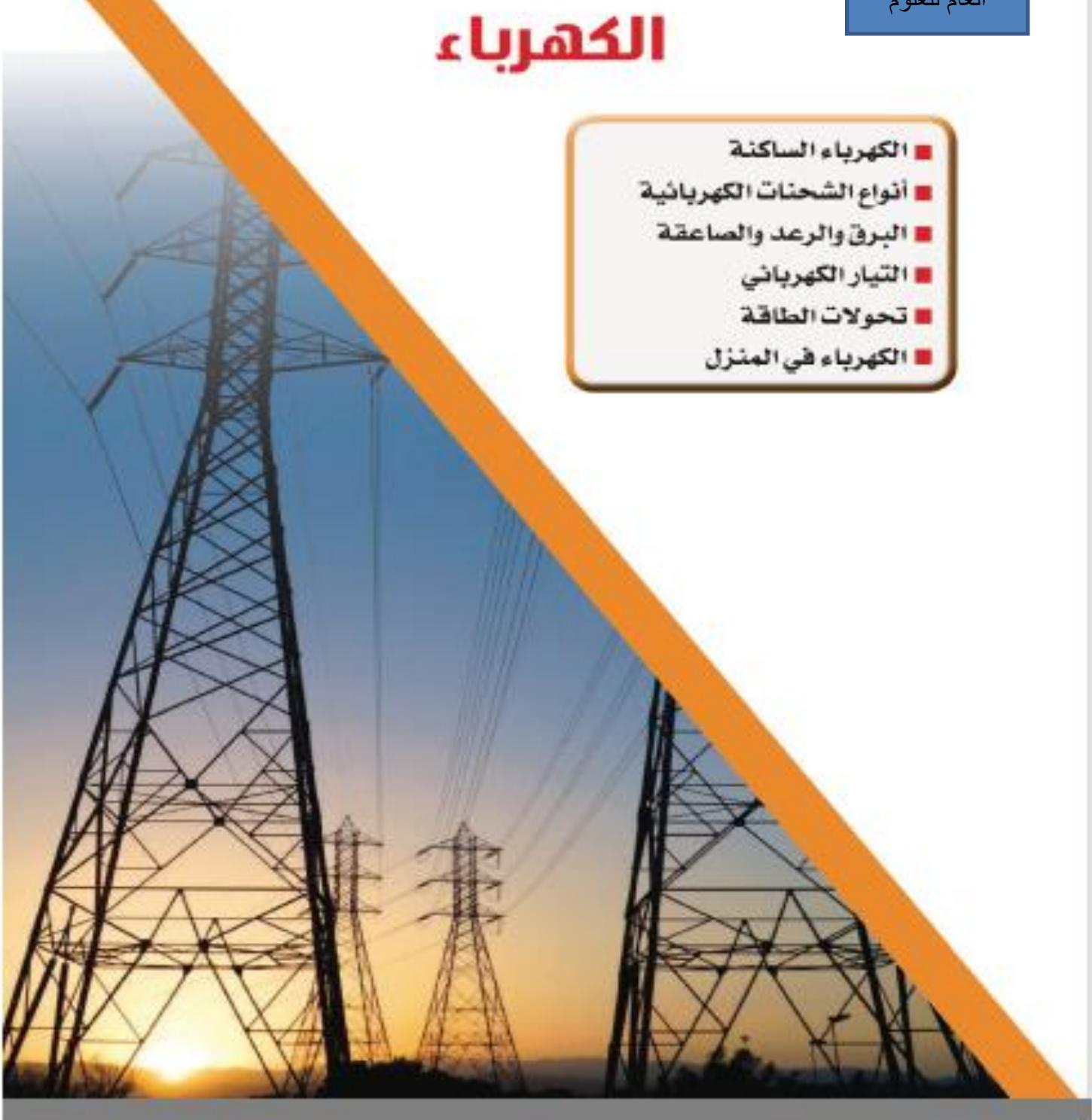- الكهرباء الساكنة
- أنواع الشحنات الكهربائية
- البرق والرعد والعاصفة
- التيار الكهربائي
- تحولات الطاقة
- الكهرباء في المنزل



السؤال الأول : اختر الإجابة الصحيحة علمياً لكل من العبارات التالية وضع علامة (✓) في المربع المقابل لها :

١- الشحنات الكهربائية المتراكمة على الجسم نتيجة الدلك تسمى :

- تكهرب باللمس تيار كهربائي كهرباء ساكنة كهرباء متحركة

٢- عند دلك ساق الأبونيت بالصوف فإن الأبونيت يكتسب شحنة :

- سالبة والصوف موجبة موجبة و الصوف سالبة موجبة و الصوف موجبة سالبة والصوف سالبة

٣- الجهاز المستخدم في الكشف عن الشحنات الكهربائية وتحديد نوعها :



٤- عند دلك جسمين ببعضهما فإنهما يكتسبان شحنات :

- متماثلتان مختلفتان سالبتان موجبتان

٥- المادة التي تفقد الإلكترونات شحنتها :

- عديمة الشحنة متعادلة موجبة سالبة

٦- التفريغ الكهربائي بين السحب وجسم مرتفع عن سطح الأرض يسمى :

- الشحن الرعد البرق الصاعقة

٧- جزء من الدارة الكهربائية يتحكم في مرور التيار الكهربائي :




٨- مصدر الطاقة لدفع الإلكترونات من الطرف السالب إلى الطرف الموجب في الدارة الكهربائية:




٩- يمكن إضاءة المصباح في الدارة الكهربائية عند إضافة :

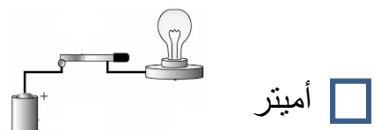- أميتر فولتاميتр أسلاك نحاس أسلاك بلاستيك



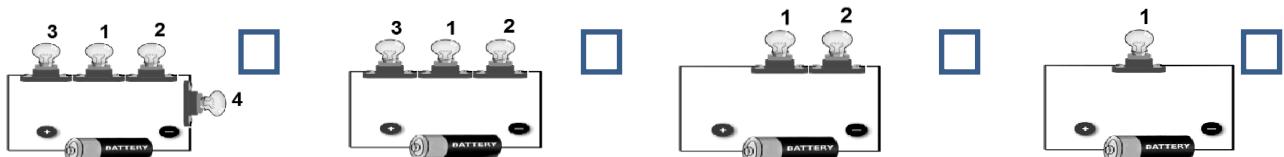١٠- المصباح رقم (١) تكون له أقوى إضاءة في الشكل :



١١- مكون الدارة الكهربائية الذي يشير إليه السهم :



أسلاك كهربائية

المفتاح الكهربائي

العمود الجاف


١٢- الفولت وحدة قياس :

درجة الحرارة

الضغط الجوي

شدة التيار الكهربائي فرق الجهد الكهربائي

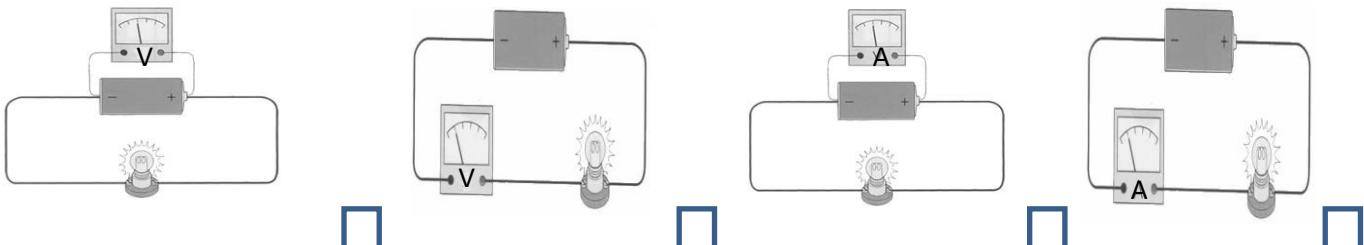١٣- يتم توصيل الأميتر في الدارة الكهربائية كما في الشكل :




١٤- يكون للمغناطيس الكهربائي أقل قوة عندما يكون عدد لفاته :

٥٠ لفة

٤٠ لفة

٣٠ لفة

٢٠ لفة

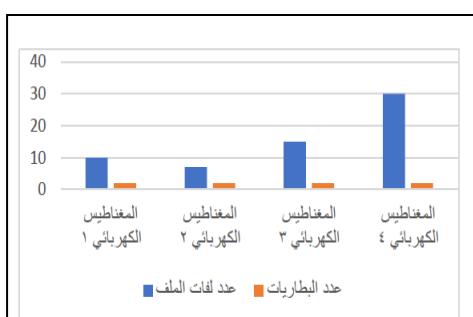

١٥- تنجذب الدبابيس في الرسم البياني المقابل أكثر إلى المغناطيس رقم :

٤

٣

٢

١

١٦- تنتج الطاقة الكهربائية في محطات توليد الكهرباء عن طريق تحول الطاقة :

الكيميائة

النوية

الوضع الكامنة

الحركية

السؤال الثاني : أكتب بين القوسين كلمة (صحيحة) للعبارة الصحيحة وكلمة (خطأ) للعبارة غير الصحيحة لكل من العبارات التالية :


- (-----) ١- الكهرباء الساكنة يمكن أن تنتقل من مكان لأخر على الأجسام العازلة .
- (-----) ٢- الشحنات الكهربائية المتماثلة تتنافر والمختلفة تتجانب .
- (-----) ٣- يكتسب الجسمان بعد دلكهما بعضهما شحنتين كهربائيتين متماثلتين .
- (-----) ٤- سرعة الصوت أكبر من سرعة الضوء .
- (-----) ٥- الرعد ظاهرة صوتية تنتج عن التفريغ الكهربائي .
- (-----) ٦- تتشاءم بعض الظواهر الطبيعية كالبرق والرعد والصواعق نتيجة التفريغ الكهربائي .
- (-----) ٧- تتدفق الإلكترونات من الطرف الموجب إلى الطرف السالب للبطارية .



- (-----) ٨- يمكن إضاءة كل مصباح بمفتاح خاص في التوصيل على التوازي .
- (-----) ٩- عند تلف أحد المصايب في الدارة الموصلة أمامك لا تتأثر باقي المصايب .





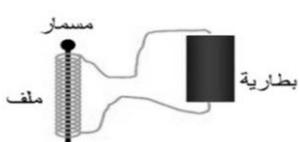- (-----) ١٠- الجهاز رقم (٢) يسمى فولتميتر ويقيس شدة التيار .
- (-----) ١١- تزداد قوة المغناطيس الكهربائي بزيادة عدد لفات السلك والأعمدة الجافة .





- (-----) ١٢- تتحول الطاقة الكهربائية إلى طاقة مغناطيسية في الشكل المقابل .
- (-----) ١٣- المولد الكهربائي يحول الطاقة الكهربائية إلى حرارية .
- (-----) ١٤- ينشأ عن مرور تيار كهربائي في سلك مجالاً مغناطيسياً .

السؤال الثالث : في الجدول التالي اختر العبارة أو الشكل من المجموعة (ب) واكتب رقمها أمام ما يناسبها من عبارات المجموعة (أ) :

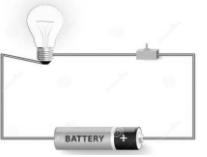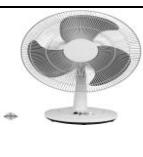الرقم	المجموعة (أ)	المجموعة (ب)
(---)	- الشحنات المتراكمة على الجسم نتيجة الدلك . - حركة وتدفق الإلكترونات في الدارة الكهربائية .	١- تيار كهربائي ٢- كهرباء ساكنة ٣- البرق
(---)	- دارة التوصيل على التوالي يمثلها الرسم - دارة توصيل على التوازي يمثلها الرسم.	  
(---)	- وحدة قياس شدة التيار الكهربائي - وحدة قياس فرق الجهد الكهربائي	١- الباسكال ٢- الفولت ٣- الأمبير
(---)	- جهاز يحول الطاقة الكيميائية إلى طاقة كهربائية - جهاز يحول الطاقة الكهربائية إلى طاقة حركية	  

السؤال الرابع : قارن بين كل مما يلي وفق الجداول التالية :

قطعة صوف	ساق الزجاج	وجه المقارنة
-----	-----	الشحنات المكتسبة بعد الدلك
قطعة حرير	ساق الأبونيت	وجه المقارنة
-----	-----	الشحنات المكتسبة بعد الدلك
الصاعقة	البرق	وجه المقارنة
-----	-----	سبب الحدوث

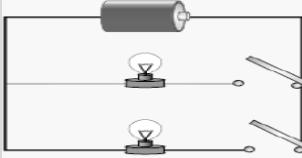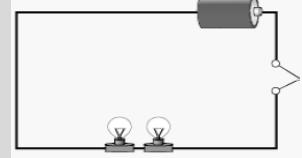وجه المقارنة		
		وجه المقارنة
-----	-----	نوع التوصيل
-----	-----	عند تعطل أحد الأجهزة فالتيار فيها (يتوقف - يستمر)
-----	-----	عدد المسارات (واحد متعدد)

وجه المقارنة	أميتر	فولتميتر
طريقة التوصيل في الدارة الكهربائية	-----	-----
أهمية في الدارة الكهربائية	-----	-----

السؤال الخامس : علل لما يأتي تعليلا علميا سليما:

١- انجداب تيار الماء لباليون تم ذلك بالصوف.

٢- اكتساب الأجسام للشحنات بالدلك .

٣- لا يمكن شحن مسطرة معدنية بالدلك .

٤- تغليف الأسلام الكهربائية بمادة عازلة .

٥- اكتساب الغيوم للشحنات .

٦- حدوث ظاهرة البرق .

٧- حدوث ظاهرة الصاعقة .

٨- رؤية البرق قبل سماع صوت الرعد .

٩- يُنصح بإغلاق الهاتف المحمول أثناء حدوث الصواعق .

١٠- توصيل الدوائر الكهربائية في المنزل بطريقه التوازي .

١١- يفضل استخدام مصابيح LED في المنازل.

١٢- يوصل جهاز الأميتر على التوالى ولا يوصل على التوازي

١٣- يوصل الفولتميتر على التوازي ولا يوصل على التوالى .

السؤال السادس : ماذا يحدث في كلا من الحالات التالية :

١- عند دلك ساق من الأيونيت بالصوف

٢- عند اقتراب جسمين لهما نفس الشحنة من بعضهما

٣- عند تقريب بالون مشحون من تيار مائي خفيف

٤- عند تقريب ساق مشحون من كشاف كهربائي غير مشحون

٥- عند حدوث صاعقة في منطقة تحتوي مانعة صواعق


٦- تعطل مصباح في دارة على التوالى تتالف من عدة مصابيح

٧- عند توصيل مقاييس الفولتميتر على التوازي في دارة تحتوي مصباح .

٨- عند وضع بوصلة قرب سلك يمر به تيار كهربائي .

٩- عند تقريب المسمار الموضح بالشكل من مجموعة من الدبابيس .

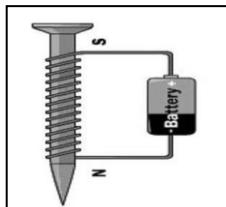١٠ - عند زيادة عدد لفات سلك المغناطيس الكهربائي .



السؤال السابع : أي مما يلي لا ينتمي للمجموعة مع ذكر السبب :

٤- كشاف كهربائي	٣- عمود جاف	٢- سلك كهربائي	١- مفتاح كهربائي
-----------------	-------------	----------------	------------------

الإجابة : -

السبب : -

٤- ساق معدنيه	٣- ساق زجاج	٢- ساق خشب	١- ساق بلاستيك
---------------	-------------	------------	----------------

الإجابة : -

السبب : -


٤- كشاف كهربائي	٣- عمود جاف	٢- ملف من الأسلاك	١- دبابيس
-----------------	-------------	-------------------	-----------

الإجابة : -

السبب : -


السؤال الثامن : أدرس الرسومات التالية ثم أجب عن الأسئلة التي تليها :

(١) الشكل المقابل يوضح جهازين يعرفان بـ

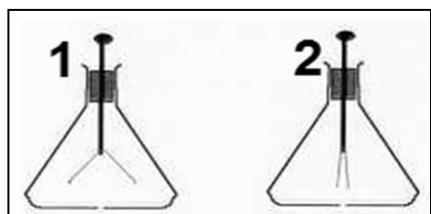

▪ الجهاز المشحون رقم (---)

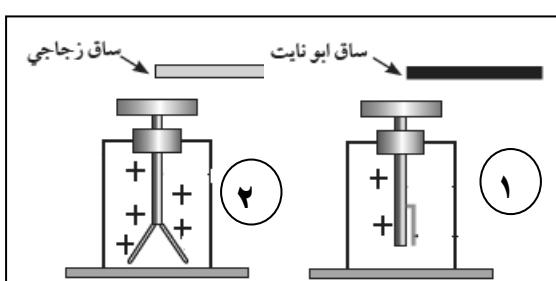٢) الشكل المقابل يمثل اقتراب ساق أيونيت وزجاج مشحونين من قرص كشاف موجب الشحنة




- الكشاف رقم (١) ----- انفراج ورقي الكشاف

- الكشاف رقم (٢) ----- انفراج ورقي الكشاف

- نستنتج أن: شحنة ساق الأيونيت ----- وشحنة

----- ساق الزجاج

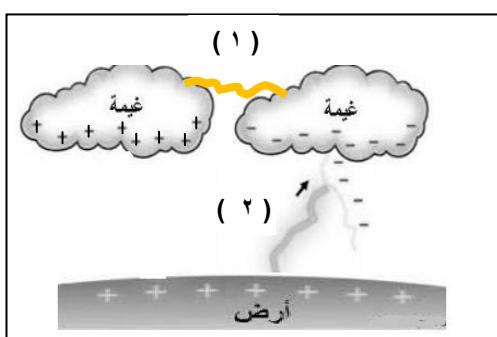


٣- الشكل المقابل يمثل ظاهرتين :-

- الظاهرة رقم (١) تسمى -----


- الظاهرة رقم (٢) تسمى -----

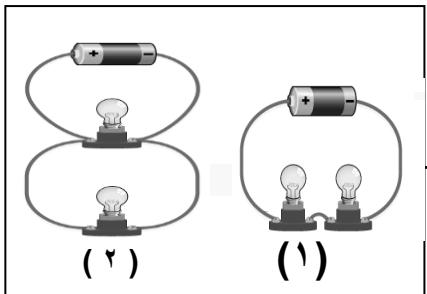٤- الشكل المقابل يمثل نوعي التوصيل في الدارات الكهربائية:




- تم توصيل المصايبح في الدارة رقم (١) بطريقة
- تم توصيل المصايبح في الدارة رقم (٢) بطريقة
- الدائرة التي تنطفئ مصايبحها عند تعطل أحدها هي الدارة رقم

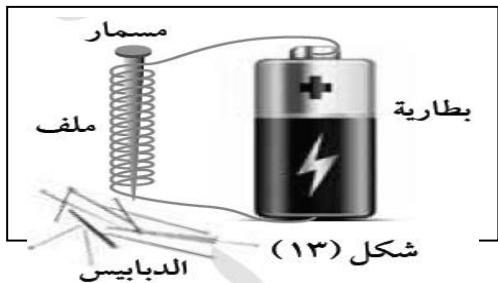٥- الشكل المقابل لتجربة أجريتها في المختبر :



- تمثل هذه التجربة صنع حيث تزداد قوته بزيادة
- عند فصل الدارة الكهربائية فإن الدبابيس


٦- الشكل المقابل لدارة كهربائية :

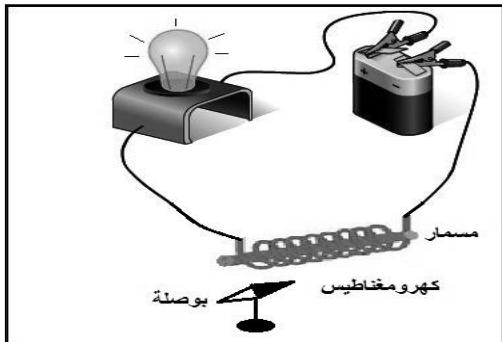

- عند مرور التيار الكهربائي في الدارة فإن الإبرة المغناطيسية
- عند عكس توصيل أقطاب البطارية يتغير

٧- الشكل يمثل رحله التيار الكهربائي لمنزل ؟

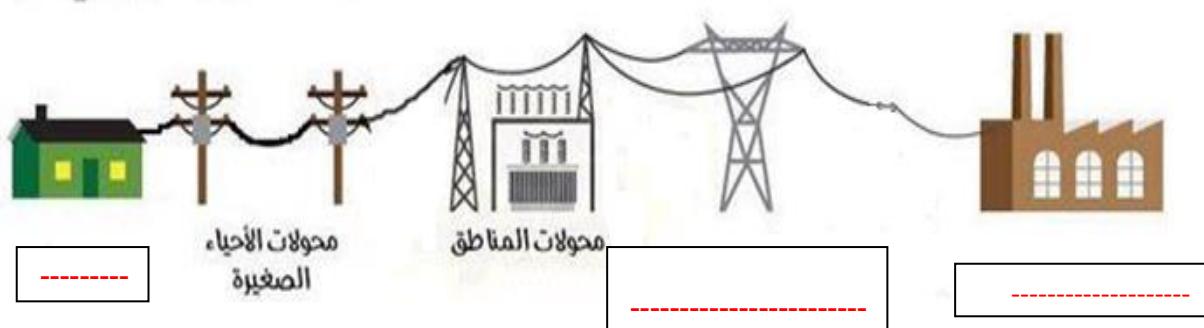ضع الاسم المناسب (خطوط كهربائيه على ابراج فولاذيه - محطة توليد الكهرباء - المنزل) في أماكنها الصحيحة على الرسم:



السؤال التاسع : أجب عن الأسئلة التالية:

١- ذهب طلال ليفتح باب إحدى الغرف المصنوع من الألومنيوم وهو يمشي على السجاد في منزله ، وعند لمسه لمقبض الباب شعر بلسعة كهربائية خفيفة فائز عج منها ، ثم خرج مع أبيه وعندما ركب السيارة شعر بنفس اللسعة الكهربائية عند لمس مقبض باب السيارة

أ- ما الظاهرة الطبيعية المسببة لما حدث لطلال ؟

ب- فسر ما حدث لطلال في الحالتين :

٢- اراد أبو مشعل أن يغير مصابيح البيت ، فاختار أي المصايد يختار . اختر المصباح المناسب مع ذكر السبب:



السبب:

٣- عند ذلك بالون بقطعة من الصوف وتقريبها من خيط رفيع من الماء

الملاحظة:

الاستنتاج:




٤- صنع فهد مغناطيسا كهربائيا لرفع مكعب من الحديد، ولكنه لم يكن بالقوة الكافية .
فكرا في طريقتين يمكن بهما مساعدة فهد في زيادة قوة المغناطيس الكهربائي :

١-

٢-

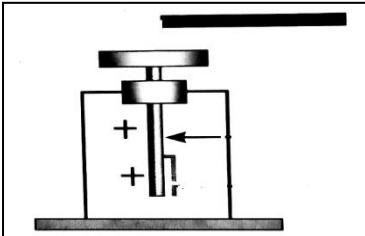٥- بعد عملية الدلك لساقي بلاستيكي (ساق أبونيت) ثم تقريبه لكشاف مشحون بشحنة موجبة :-



نلاحظ :